

Name: Md Raihanul Islam Bhuiyan

Id : 20101239

Section: 16

Assignment: 4

Ans to the Q: N: 1

(or)

Given that,

$$\vec{E} = 43 \times 10^5 \hat{k} \text{ N/C}$$

$$\vec{B} = -2900.0 \hat{j} \text{ T}$$

If the proton is not reflected, then electric force on the proton = magnetic force of proton.

$$|F_e| = |F_m|$$

$$\Rightarrow e \cdot E = e \cdot v \cdot B$$

$$\Rightarrow E = v \cdot B$$

$$\Rightarrow v = \frac{E}{B} = \frac{43 \times 10^5}{2900.0} = 1482.758 \text{ m/s}$$

(b)

We know,

$$s = vt$$

$$\therefore t = \frac{s}{v}$$

$$= \frac{4.2}{1482.758}$$

$$= 2.8326 \times 10^{-6} \text{ s}$$

(c)

After the speed becomes twice,

$$v_2 = 2 \times v$$

$$= (2 \times 1482.758) \text{ m/s}$$

$$= 2965.516 \text{ m/s}$$

Electric force on proton,

$$\vec{F}_p = 1.6 \times 10^{-19} \times 4.3 \times 10^5 \hat{k}$$

$$= 6.88 \times 10^{-13} \hat{k} \text{ N}$$

Magnetic force on the proton,

$$\vec{F}_m = e \cdot \vec{v} \times \vec{B}$$

$$= 1.6 \times 10^{-19} \cdot (2965.516 \hat{i} \times -2900 \hat{j})$$

$$= -1.375 \times 10^{-12} \hat{k}$$

$$\begin{pmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 2965.516 & 0 & 0 \\ 0 & -2900 & 0 \end{pmatrix} = -8599996.4 \hat{k}$$

$$\therefore \vec{F}_{\text{net}} = \vec{F}_p + \vec{F}_m$$

$$= 6.88 \times 10^{-13} - 1.375 \times 10^{-12}$$

$$= -6.879 \times 10^{-13}$$

Ans to the Q: N: 2

(a)

Here, R_7 and R_9 are in parallel connection.

$$\therefore \frac{1}{R_{79}} = \frac{R_7 + R_9}{R_7 R_9}$$

$$\therefore R_{79} = \frac{R_7 \cdot R_9}{R_7 + R_9} = \frac{2.2 \times 22}{(2.2 + 22)} \text{ k}\Omega$$

$$= 2 \text{ k}\Omega$$

R_{79} and R_8 are in series connection.

$$\begin{aligned} \therefore R_{798} &= R_{79} + R_8 \\ &= (2 + 3.3) \text{ k}\Omega \\ &= 5.3 \text{ k}\Omega \end{aligned}$$

Sub: _____

Day _____

Time: _____

Date: / /

R_5 and R_6 are in series connection.

$$\therefore R_{56} = R_5 + R_6$$

$$= (33 + 33) \text{ k}\Omega$$

$$= 66 \text{ k}\Omega$$

R_{789} and R_{56} are in parallel connection.

$$\therefore R_{6k} = \frac{R_{789} \cdot R_{56}}{R_{789} + R_{56}}$$

$$= \frac{5.3 \times 66}{5.3 + 66}$$

$$= 4.906 \text{ k}\Omega$$


$$= 4906.03 \Omega$$

(b)

Here, the points g and p are shorted
So, no electricity will flow in
 R_1

$$\therefore I_{R_1} = 0 \text{ A}$$

(c)

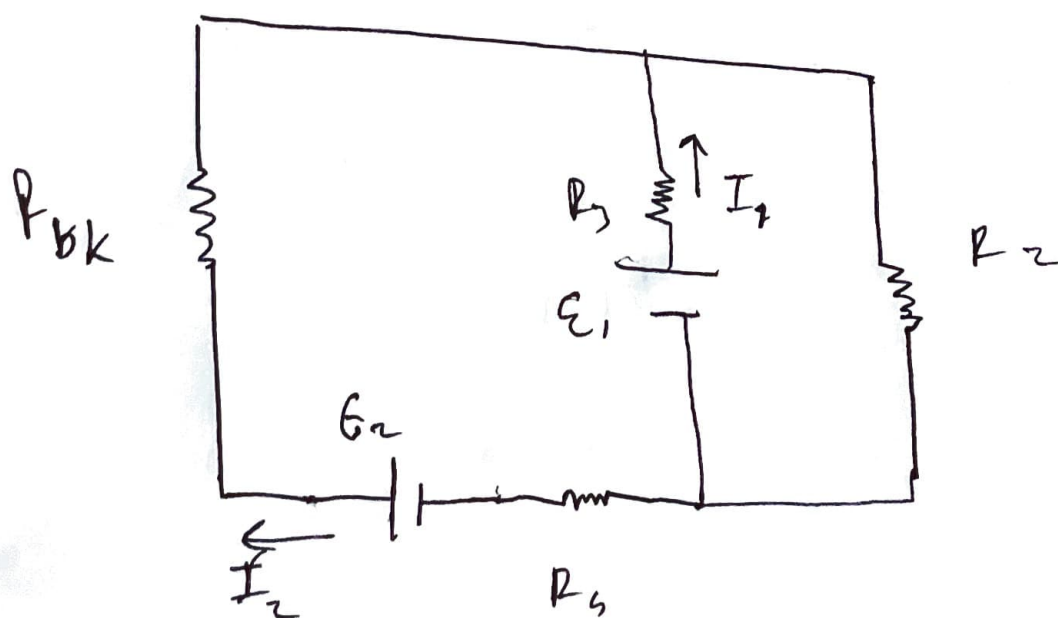

Sub: _____

Day _____

Time: _____

Date: / /

Hence, we have two currents for \mathcal{E}_2 and \mathcal{E}_1 .

By using Kirchhoff's law,

$$I_2 R_{6k} + I_2 R_3 + I_2 R_4 - I_1 R_3 = \mathcal{E}_2 - \mathcal{E}_1$$

$$\Rightarrow I_2 (R_{6k} + R_3 + R_4) - I_1 R_3 = \mathcal{E}_2 - \mathcal{E}_1$$

$$\Rightarrow I_2 (4.906 + 33 + 22) - 33 I_1 = 4 - 5$$

$$\Rightarrow 59.906 I_2 - 33 I_1 = 0$$

$$\Rightarrow I_2 = \frac{33 I_1}{59.906}$$

$$\Rightarrow I_2 = 0.55 I_1 \dots \dots (i)$$

Sub: _____

Day _____

Time: _____

Date: / /

For battery 1,

$$I_1 R_3 + I_1 R_2 - I_2 R_3 = \epsilon_1$$

$$\Rightarrow I_1 (R_3 + R_2) - I_2 R_3 = \epsilon_1$$

$$\Rightarrow I_1 (33 + 1.1) - 33 I_2 = 4$$

$$\Rightarrow 34.1 I_1 - 33 I_2 = 4$$

$$\Rightarrow 34.1 I_1 - 33 (0.55 I_1) = 4$$

$$\Rightarrow 34.1 I_1 - 18.15 I_1 = 4$$

$$\Rightarrow 15.95 I_1 = 4$$

$$\Rightarrow I_1 = 0.25 \text{ mA}$$

$$= 0.25 \times 10^{-3} \text{ A}$$

$$\therefore I_2 = (0.55 \times 0.25 \times 10^{-3}) \text{ A}$$

$$= 1.375 \times 10^{-5} \text{ A} \quad (\text{Ans})$$

(d)

Power distributed through R_2 ,

$$P_2 = I_1^2 R_2$$

$$= (0.25 \times 10^{-3})^2 \times 1.1 \times 10^3$$

$$= 6.875 \times 10^{-5} \quad (\text{Ans})$$

(e)

Here, I_1 passes through the OC terminal and through R_2 .

\therefore Potential difference - $I_1 R_2$

$$= 0.25 \times 10^{-3} \times 1.1 \times 10^3$$

$$= 0.275 \text{ V}$$

(Ans)

Sub: _____

Day _____

Time: _____

Date: / /

Ans to Q: No. 3

(a)

We know,

$$C_{eff} = C_{fuel} + C_{air}$$

$$\Rightarrow \frac{k_{eff} \cdot \epsilon_0 A}{d} = \frac{k_{fuel} \cdot \epsilon_0 A_{fuel}}{d} + \frac{k_{air} \cdot \epsilon_0 \cdot A_{air}}{d}$$

$$\Rightarrow k_{eff} (LW) = k_{fuel} \cdot (hw) + k_{air} (L-h)w$$

$$\Rightarrow k_{eff} = \frac{k_{fuel} \cdot h + k_{air}(L-h)}{L}$$

$$= \frac{7 \times 7 \times 10^{-2} + 1 \cdot (12 - 7) \times 10^{-2}}{12 \times 10^{-2}}$$

$$= 4.5 \quad (Ans)$$

Sub: _____

Day

Time: _____

Date: / /

(1)

Energy stored in the tank,

$$U = \frac{1}{2} c v^2$$

$$= \frac{1}{2} \times \frac{k_{\text{fuel}} \cdot E_{\text{O.W.L}}}{d} \cdot v^2$$

$$= \frac{1}{2} \times \frac{7 \times 8855 \times 10^{-2} \times 10 \times 10^{-2} \times 12 \times 10^{-2}}{18 \times 10^{-2}} \times 20^2$$

$$= 1.9701 \times 10^2 \text{ J}$$

(Ans)

Sub: _____

Day

Time: _____

Date: / /

(c)

0.75 fraction of the tank is filled.

$$\therefore L = (0.75 \times 12 \times 10^{-3}) \text{ m}$$

$$= 0.09 \text{ m}$$

$$C_1 = \frac{k_1 \cdot w \cdot L \cdot \epsilon_0}{d}$$

$$= \frac{7 \cdot (19 \times 10^{-2}) \cdot 0.09 \times 8.854 \times 10^{-12}}{18 \times 10^{-2}}$$

$$= 5.8879 \times 10^{-12} \text{ F}$$

$$C_2 = \frac{1 \cdot (19 \times 10^{-2}) (0.12 - 0.09) \times 8.854 \times 10^{-12}}{18 \times 10^{-2}}$$

$$= 2.803 \times 10^{-13} \text{ F}$$

Sub: _____

Day

Time: _____

Date: / /

$$C_F = C_1 + C_2$$

$$= 6.168 \times 10^{-12} \text{ F} \quad (\text{Ans})$$

(d)

$$C = \frac{K \epsilon_0 w L}{d}$$

$$= \frac{748854 \times 0.19 \times 0.12}{0.18} \text{ F}$$

$$= 7.854 \times 10^{-12} \text{ F}$$

(Ans)