

Name: Md Raihanul Islam Bhuiyan

Id: 20601239

Section: CSE 10


Course: CSE 250

Assignment: 2

CSE - 250

Assignment - 2

Ans to the Q's N:1

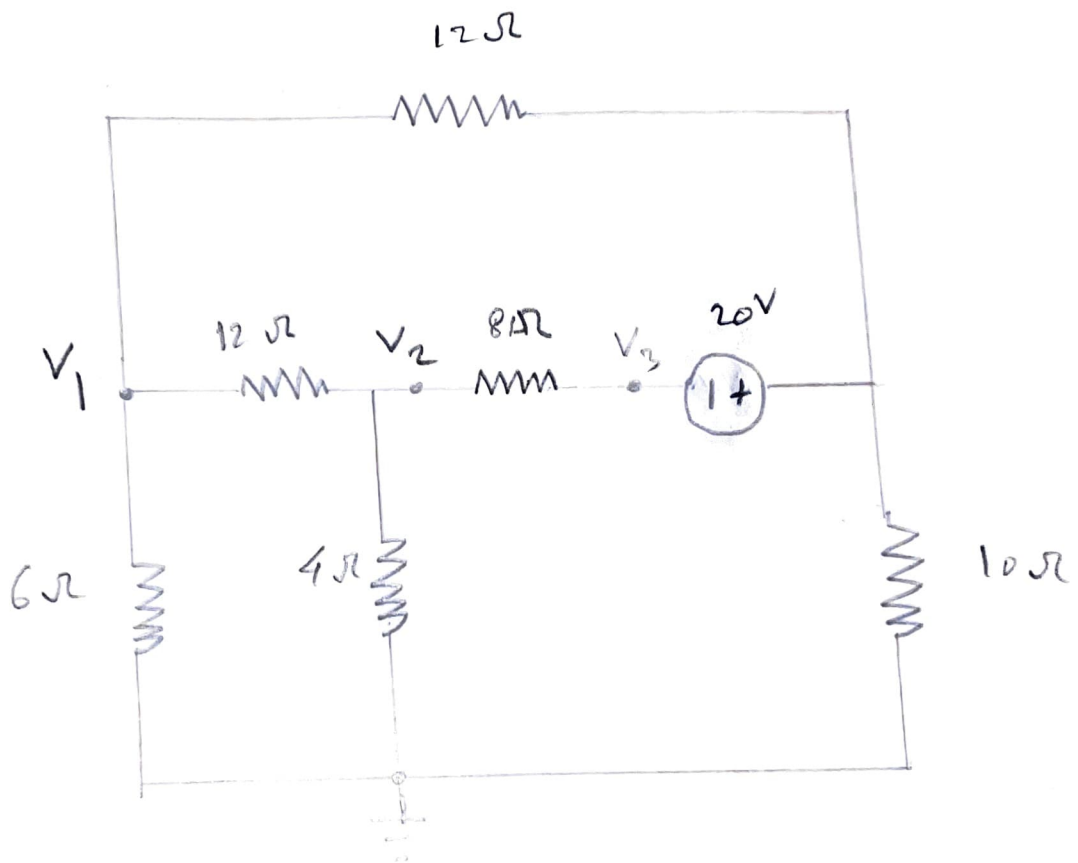

Equation for Node 1:

$$V_1 \left(\frac{1}{12} + \frac{1}{6} + \frac{1}{12} \right) - \frac{V_2}{12} - \frac{0}{6} - \frac{V_4}{12} = 0$$

. (i)

Equation for Node 2:

$$V_2 \left(\frac{1}{8} + \frac{1}{12} + \frac{1}{4} \right) - \frac{V_1}{12} - \frac{V_3}{8} - \frac{0}{4} = 0$$

. (ii)

Equation for Node 3 and 4:

$$V_3 \left(\frac{1}{8} \right) - \frac{V_2}{8} + \frac{V_4}{8} \left(\frac{1}{10} + \frac{1}{12} \right) - \frac{V_1}{12} - \frac{0}{10} = 0$$

. (iii)

~~Eqn $V_3 - V_4 = 20$ (iv)~~

$$V_4 - V_3 = 20 \quad (iv)$$

By solving the 4 equations,

$$v_1 = 0.89701 \text{ V}$$

$$v_2 = -3.3887 \text{ V}$$

$$v_3 = -13.02 \text{ V}$$

$$v_4 = 6.97624 \text{ V}$$


Current in battery,

$$\begin{aligned} I_v &= \frac{V_3 - V_2}{8} \\ &= \frac{-13.02 + 3.3887}{8} \\ &= -1.204 \text{ A} \end{aligned}$$

\therefore Power of the voltage source,

$$\begin{aligned} P &= I_v (V_4 - V_3) \\ &= -1.204 \times 20 \\ &= -24.08 \text{ Watt} \end{aligned}$$


Ans to the Q: N: 2

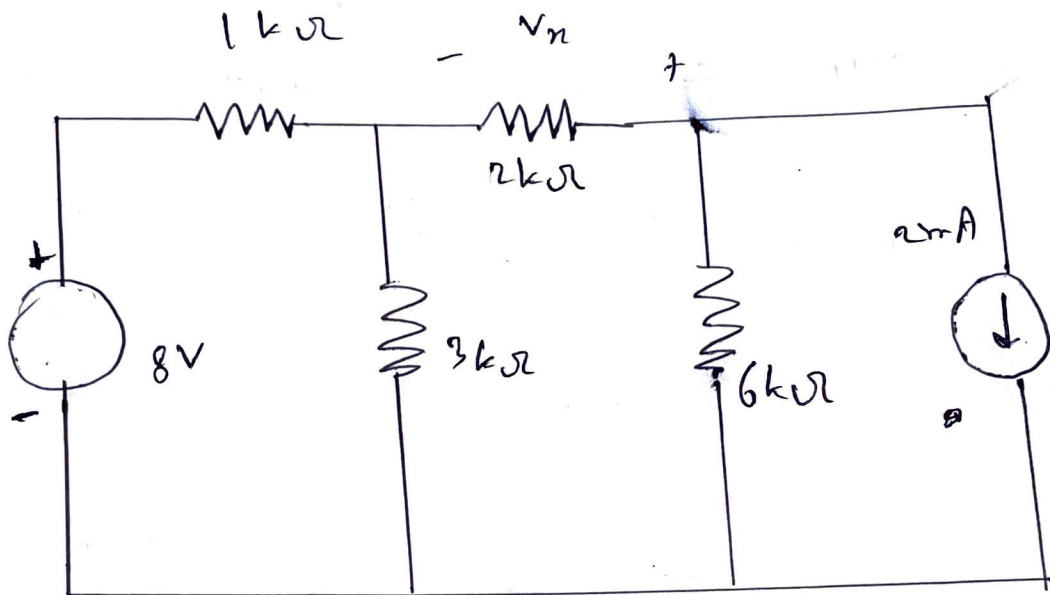

$$I = \frac{V}{R}$$

$$= \frac{8}{1 \text{ k}\Omega} \text{ mA}$$

$$= 8 \text{ mA}$$

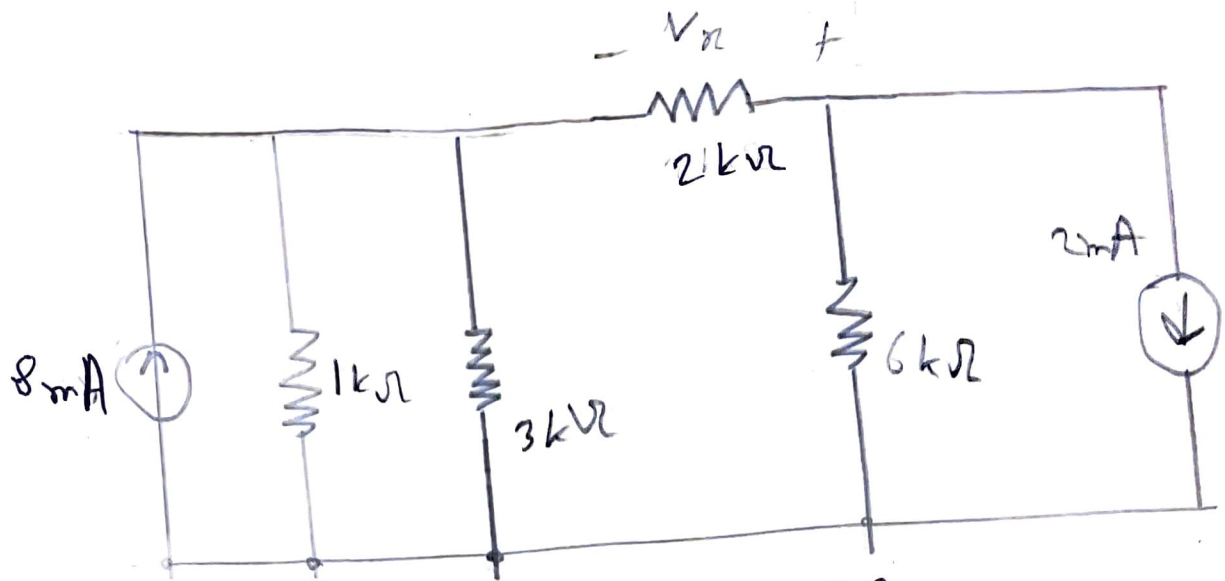


$$R_{eq} = \left(\frac{1}{1} + \frac{1}{3} \right)^{-1} k\Omega$$

$$= 0.75 k\Omega$$

$$V = IR$$



$$= (6 \times 2) V$$

$$= 12 V$$

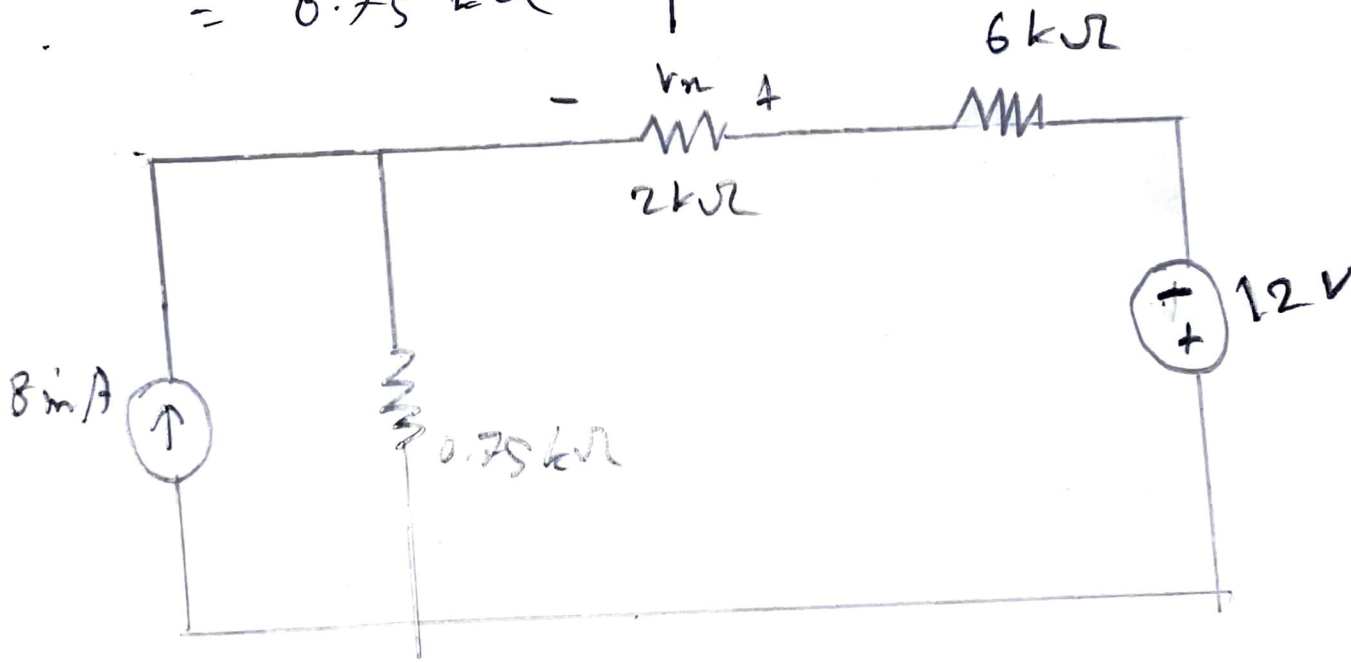

$$V_1 = IR = 0.75 \times 8$$

$$= 6 \text{ V}$$

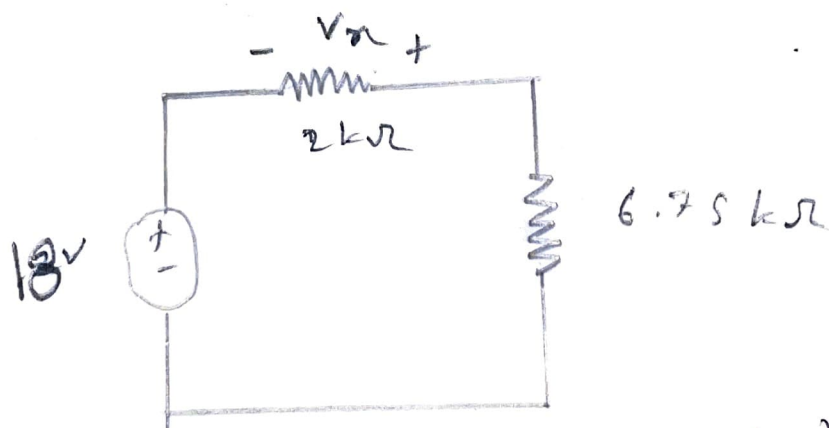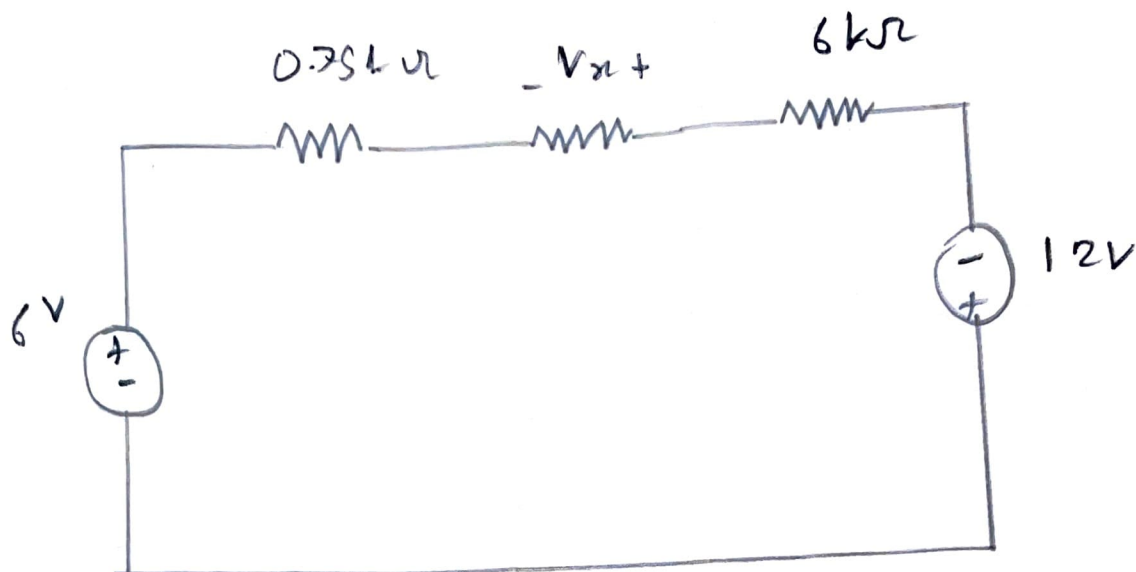

$$\therefore V_1 = 18 \text{ V}$$

$$R_1 = 6.75 \text{ k}\Omega$$

$$V_2 = \frac{2}{2 + 6.75} \times (-18)$$

$$= -4.114 \text{ V}$$



from Node analysis,

$$V_3 - V_2 = V_n$$

$$V_1 = 0.3 V_n$$

$$\Rightarrow V_1 = 0.3 (V_2 - V_3) \dots \dots \dots (i)$$

for V_2 ,

$$V_2 \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right) - \frac{V_1}{2} - \frac{V_3}{2} = 0$$

$$\Rightarrow V_2 - 0.5 V_1 - 0.5 V_3 = 0 \dots \dots \dots (ii)$$

For V_3 ,

$$V_3 \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right) - \frac{V_2}{2} - \frac{V_4}{2} + I = 0$$

$$\Rightarrow V_3 - 0.5 V_2 - 0.5 V_4 + I = 0 \quad \dots \dots (iii)$$

For V_4 ,

$$V_4 \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right) - \frac{V_1}{2} - \frac{V_3}{2} - I - S = 0$$

$$1.5 V_4 - 0.5 V_1 - 0.5 V_3 - I - S = 0 \quad \dots \dots (iv)$$

By adding (iii) and (iv),

$$0.5 V_3 - 0.5 V_2 + V_4 - 0.5 V_1 - S = 0 \quad \dots \dots (v)$$

Again,

$$V_3 - V_4 = 4 \quad \dots \dots (vi)$$

By solving (i), (ii), (v), (vi),

$$V_1 = -1.14894$$

$$V_2 = 2.68085$$

$$V_3 = 6.51069$$


$$V_4 = 2.15069$$

Here, $V_{oc} = V_4$

$$\therefore V_{th} = V_4 - 0$$

$$V_{th} = 2.15069$$

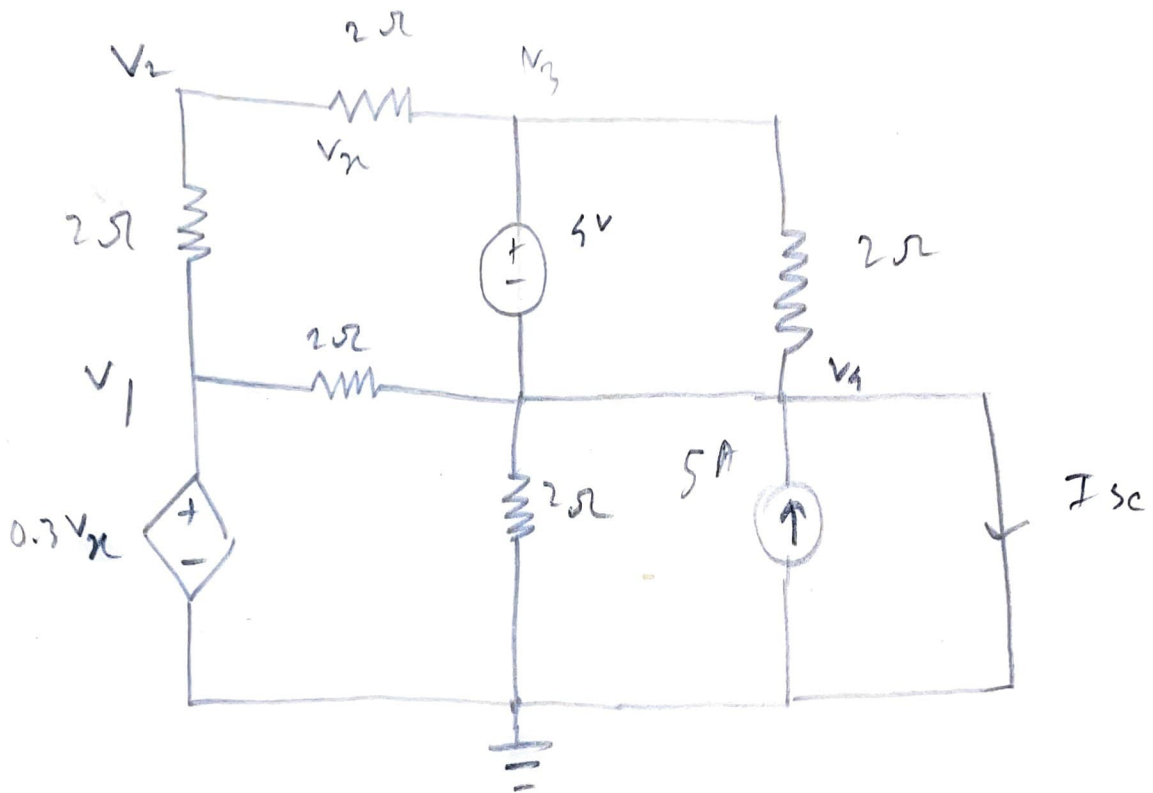Now, we will add short circuit in place of R .



By doing node analysis,

$$v_1 = -1.19894 \text{ V} \dots \dots (i)$$

$$v_3 = 4 \text{ V} \dots \dots (ii)$$

$$v_2 \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right) - \frac{v_1}{2} - \frac{v_3}{2} = 0$$

$$\Rightarrow v_2 = 1.42553$$

As, V_4 has been grounded,

$$V_4 = 0$$

$$I_1 = \frac{0 - V_1}{2}$$

$$= 0.57442 \text{ A}$$

$$I_2 = 5 \text{ A}$$

$$I_3 = \frac{0 - V_3}{2}$$

$$= -2 \text{ A}$$

$$\therefore I_1 + I_2 + I_3 = I_{sc}$$

$$\rightarrow I_{sc} = 3.57442 \quad (\text{Amps})$$

$$R_{Th} = \frac{V_{Th}}{I_{sc}}$$

$$= \frac{2.51069}{3.57442} = 0.702 \Omega$$

$$(\text{Amps})$$